

Primer examen parcial de Teoría de los Circuitos I

Tema 1. (10 pts)

La resistencia de 5Ω consume una potencia de $520W$ y el circuito total $2800VA$ de potencia aparente con un factor de potencia en adelante de $0,86$. Hallar \bar{Z}

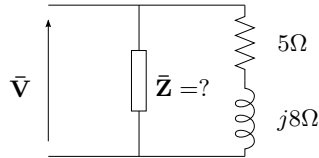


Figura 1: Calcular la impedanci Z