
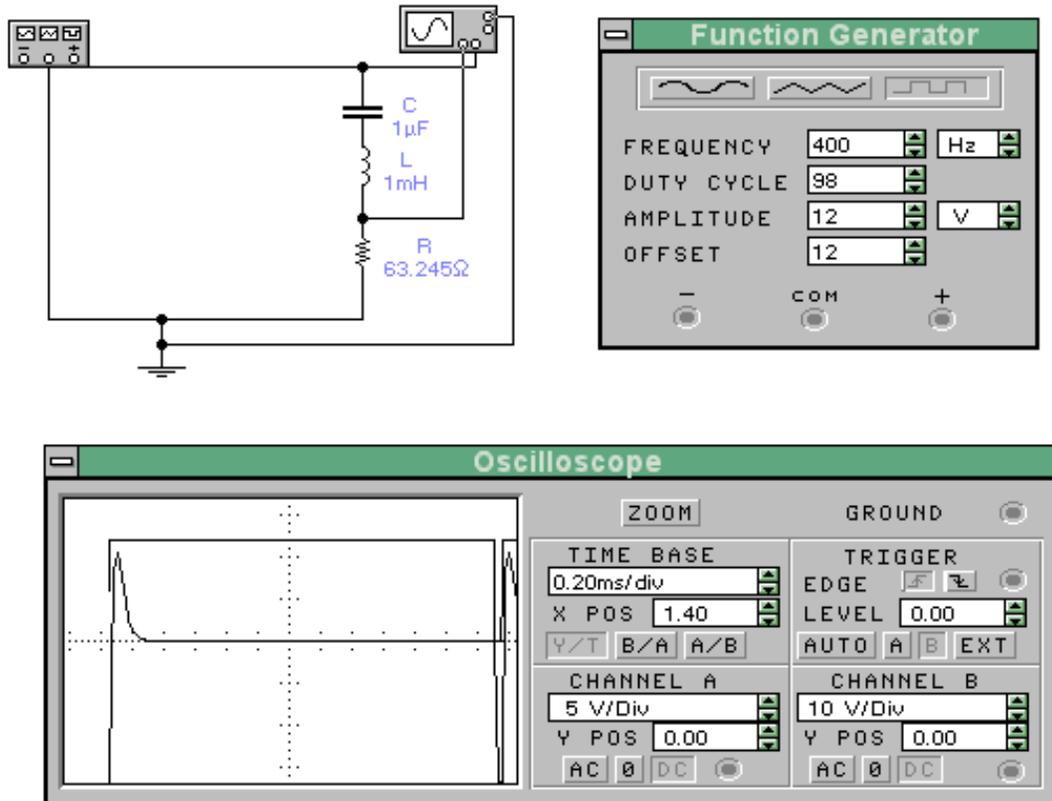



RESPUESTA DE CIRCUITOS RLC SERIE CON EXCITACIÓN ESCALÓN DE ACUERDO AL VALOR DEL FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO ξ

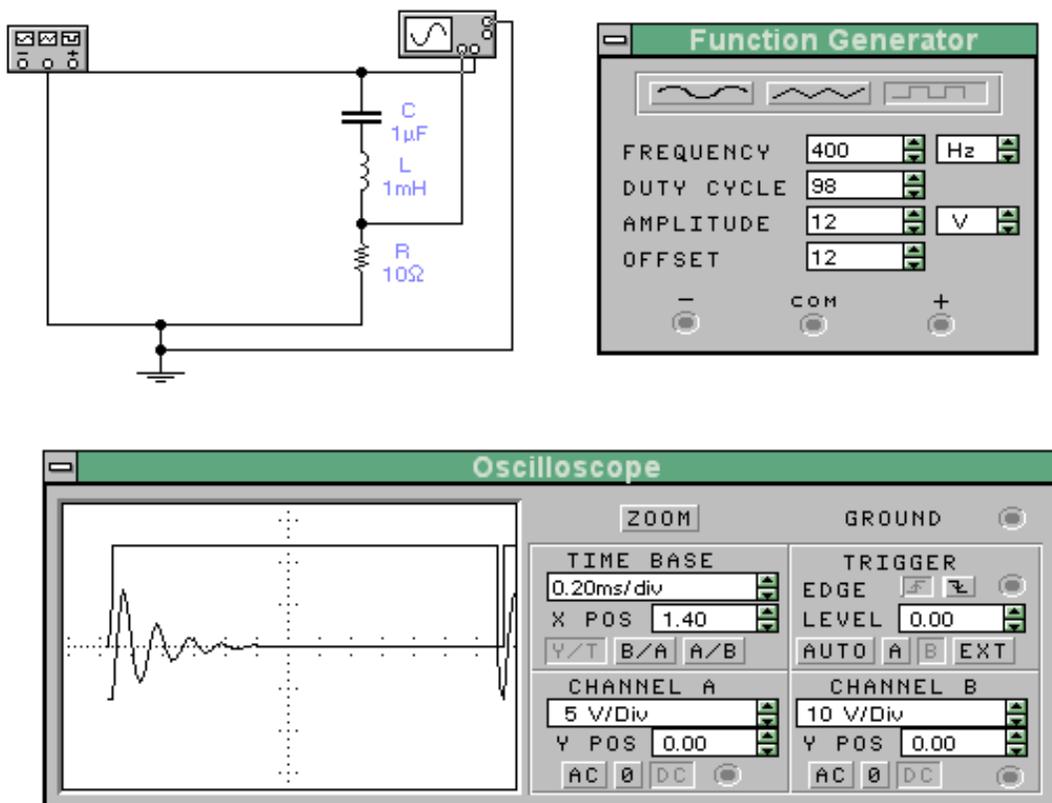Caso de Amortiguamiento Crítico $\xi = 1 \rightarrow R = R_c$






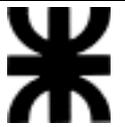Caso de Sub-amortiguamiento $\xi < 1 \rightarrow R < R_c$





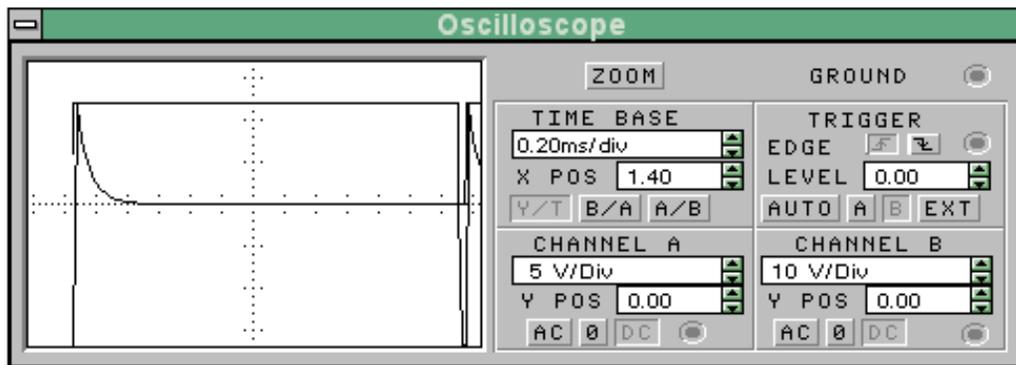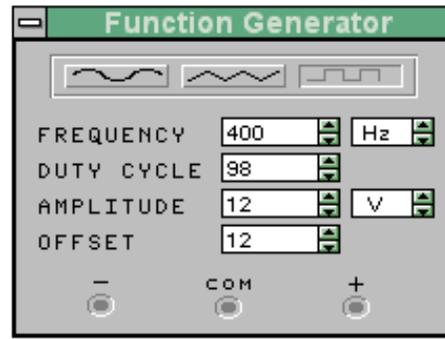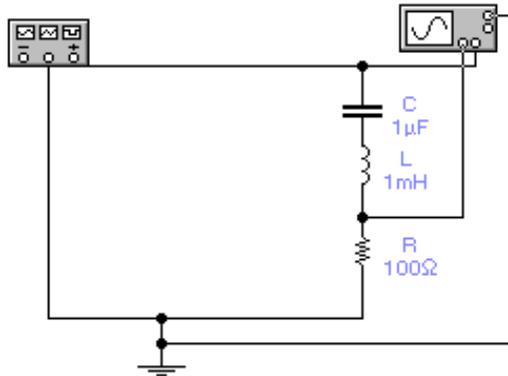Caso de Sobre-amortiguamiento $\xi > 1 \rightarrow R > R_c$



Caso Oscilatorio $\xi \approx 0 \rightarrow R \approx 0$

